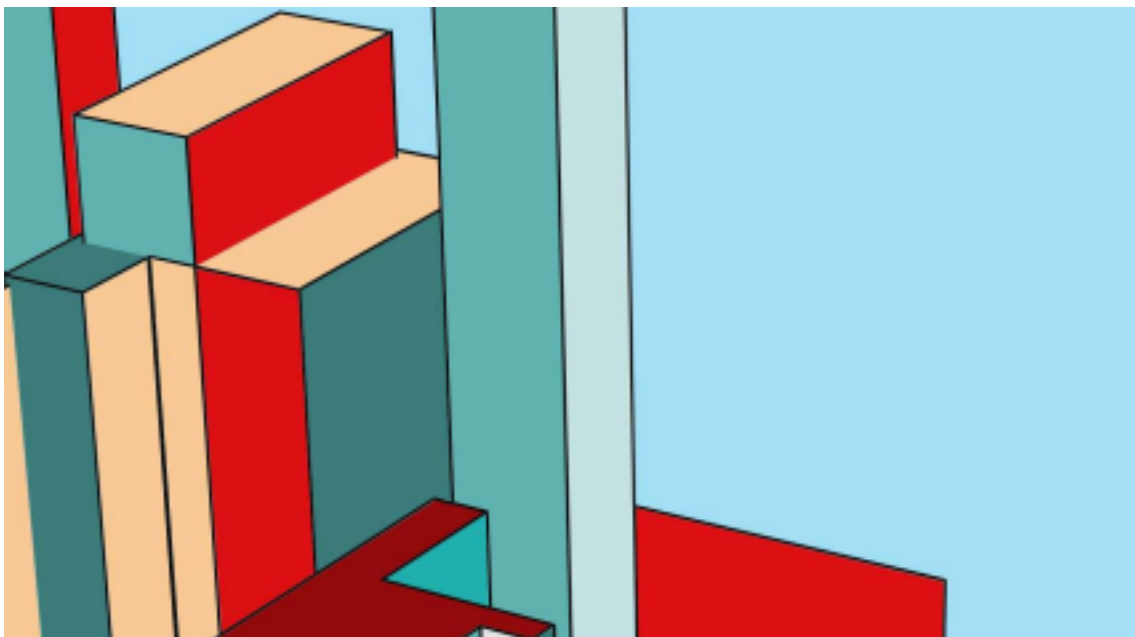





FORMACIÓN INICIAL ELECTRICIDAD BÁSICA INDUSTRIAL

Prof. Ing. Garcia Matias

CENTEC

CIMA
PATAGONIA

UTN
FRCH

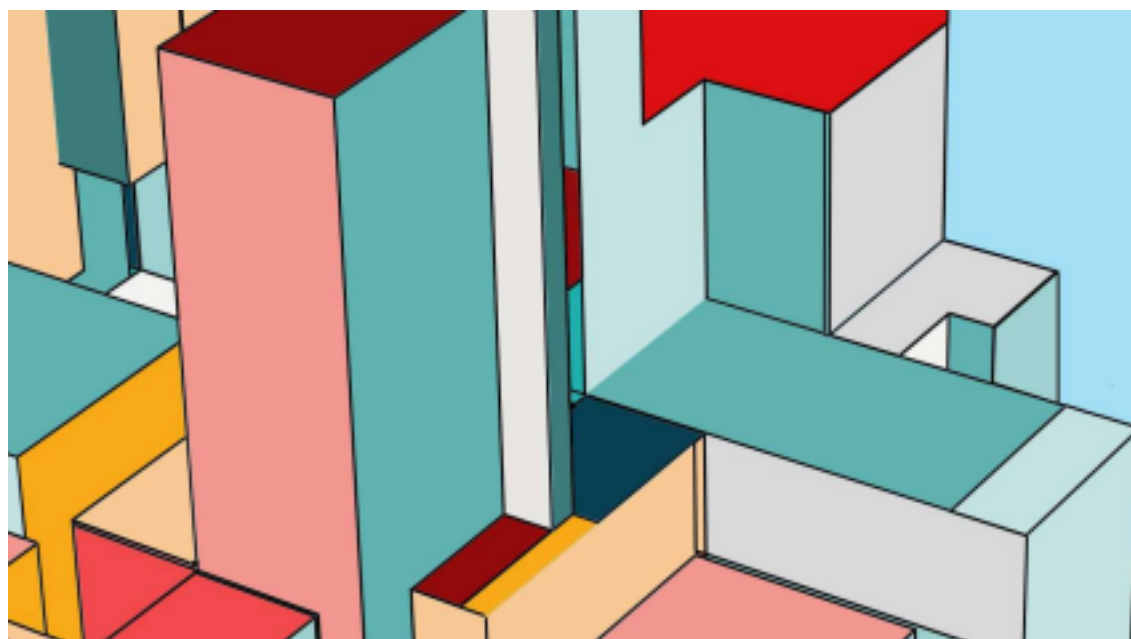


WYOMING
CITY



WYOMING
CITY



TEMA 2

CÁLCULOS BÁSICOS

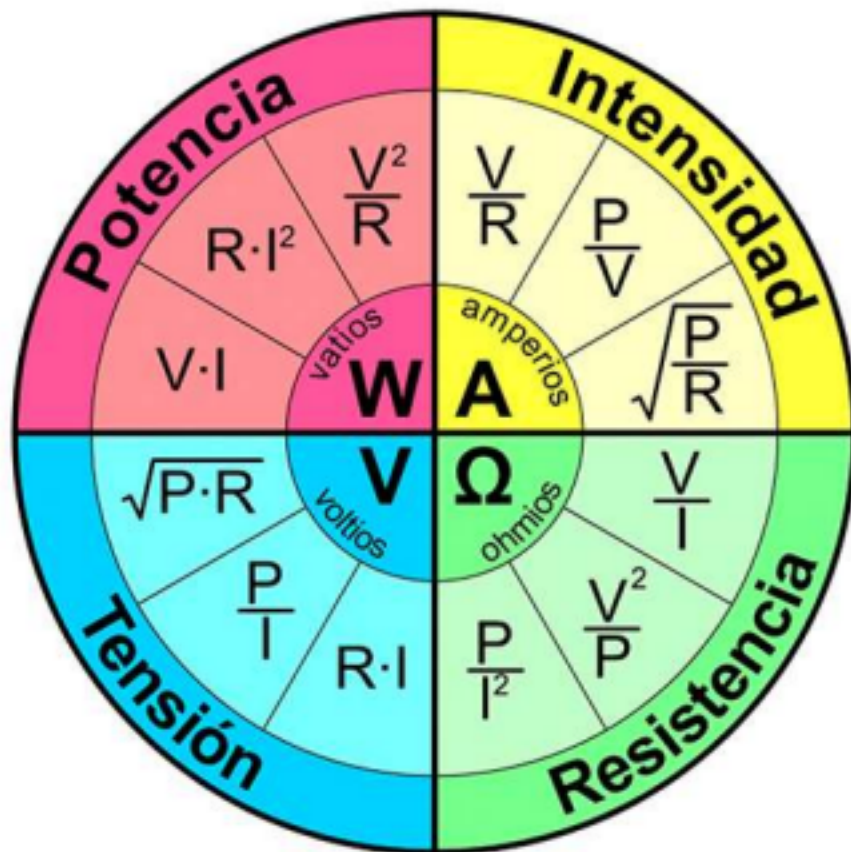

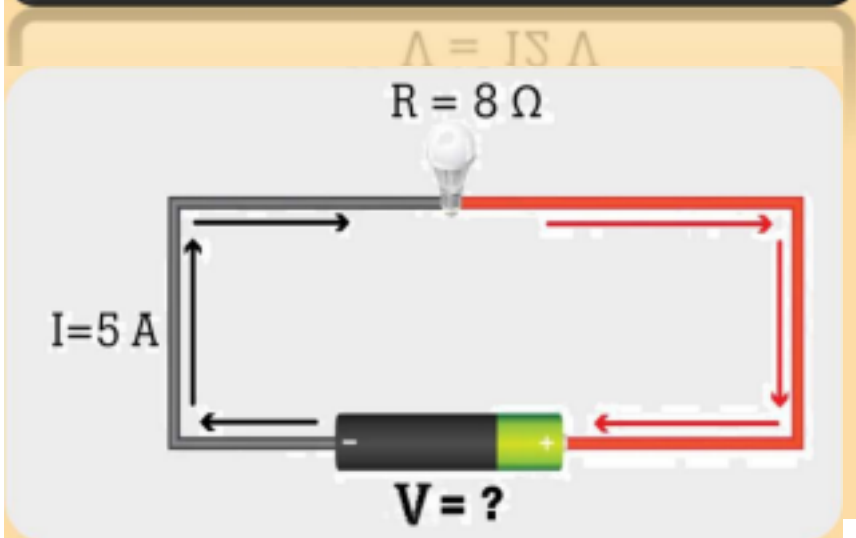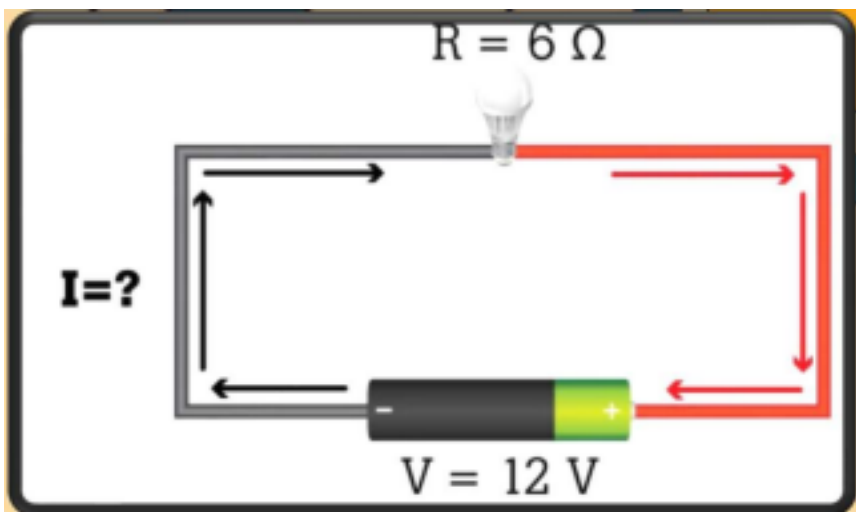

$$V = I \times R$$

Voltaje
(voltios)



$$I = \frac{V}{R}$$

Corriente
(amperios)



$$R = \frac{V}{I}$$

Resistencia
(ohmios)



$$V = I \times R$$

Voltaje
(voltios)



$$I = \frac{V}{R}$$

Corriente
(amperios)



$$R = \frac{V}{I}$$

Resistencia
(ohmios)

$$V = I \times R = 5\text{ A} \times 8\ \Omega = 40\text{ V}$$




LEY DE OHM

Ley de Joule: El calor que genera es directamente proporcional a la corriente que circula por la resistencia. $Q = I^2 \cdot R \cdot t$

$$R_t = R_1 + R_2 + R_3$$

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

ORGANIZACIÓN DE RESISTENCIAS EN SERIE Y PARALELO

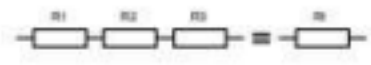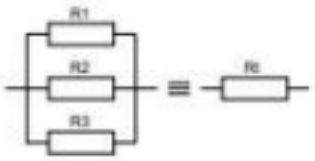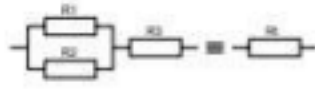		
Resistencias asociadas en serie	Resistencias asociadas en paralelo	Resistencias asociadas en forma mixta


$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Rightarrow \frac{1}{R_1} \times 1 + \frac{1}{R_2} \times 1 \Rightarrow \frac{R_2 \times 1}{R_2 \times R_1} + \frac{R_1 \times 1}{R_1 \times R_2} \Rightarrow$$

$$\frac{1}{R_t} = \frac{R_2}{R_2 \times R_1} + \frac{R_1}{R_2 \times R_1} \Rightarrow \frac{1}{R_2 \times R_1} \left(\frac{R_2}{1} + \frac{R_1}{1} \right) \Rightarrow R_t = \frac{R_2 \times R_1}{R_2 + R_1}$$

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

6



 

Un soldador común de 40 W de potencia, solo 25 segundos de funcionamiento, ha transformado 1 kJ de energía eléctrica

4,18Kj); Para hervir 1 litro de agua (de 20° C a 100°C),
1Kj puede: elevar 1°C 240cc de agua (en caso 1lt


necesitamos unos 335 kJ. Si la pava es de 2000 W (2


en calor por efecto Joule ($40 \text{ W} \cdot 25 \text{ s} = 1000 \text{ J}$).

kW), tardará unos 167 segundos (casi 3 minutos).

DIVISORES DE TENSIÓN⁸



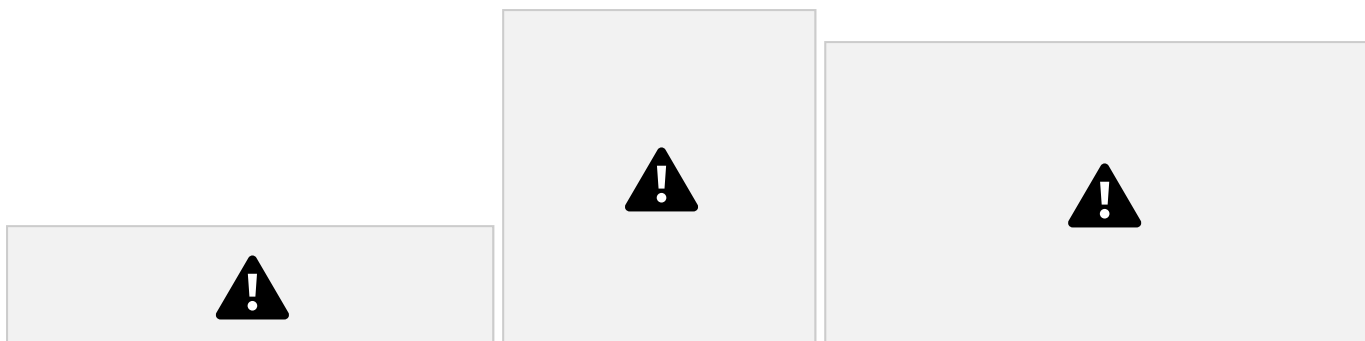

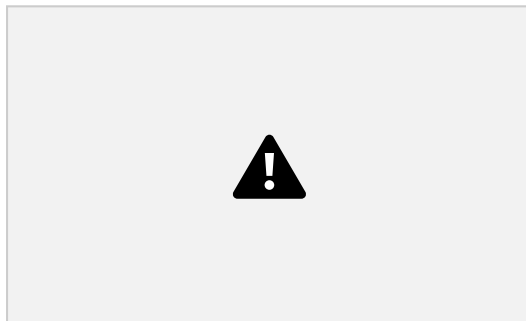

$$\begin{aligned} \diamond\diamond\diamond\diamond &= \underline{\diamond\diamond}1 + \diamond\diamond2 \quad \diamond\diamond\diamond\diamond = \diamond\diamond * \diamond\diamond\diamond\diamond \implies \underline{\diamond\diamond} = \diamond\diamond\diamond\diamond = \diamond\diamond2 \\ \diamond\diamond2 - 1 &= \underline{\diamond\diamond}2 \end{aligned}$$

Desarrollo Sencillo $\diamond\diamond\diamond\diamond = \underline{\diamond\diamond}1 + \underline{\diamond\diamond}2 \implies \underline{\diamond\diamond}1 = \diamond\diamond\diamond\diamond - \diamond\diamond2$


$$= 1$$

$$(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}) = \frac{1}{R_{eq}} \Rightarrow \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{R_{eq}}$$

$$R_2 = \frac{1}{\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_{eq}}}$$

$$R_1 = \frac{(220 - 12) \cdot 10}{10 + 12} = 20,8 \Omega$$
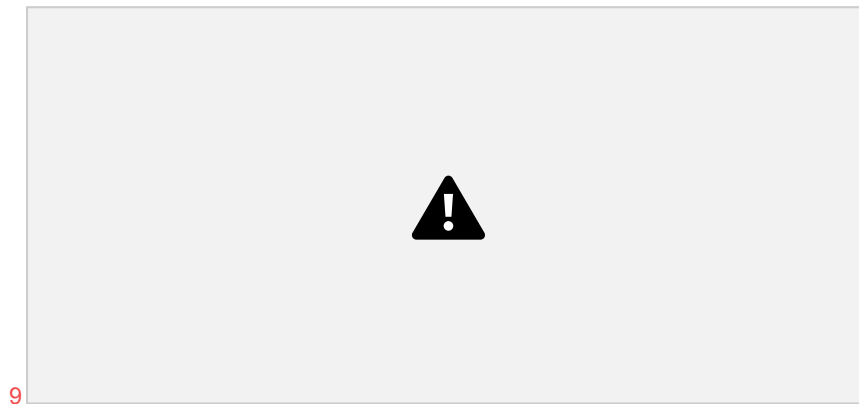
$$R_2 = \frac{12 \cdot 20,8}{12 + 20,8} = 0,576 \Omega$$



$$R_2 + 1 = V_1$$

$$V_t = 220v$$

$$R_2 - 1 = V_1$$

$$V_2 = 12V$$

Desarrollo matemático

$$??2$$

$$??2 = ???? ?2$$

$$\begin{array}{l} ?2 + ?2 \\ ?1 \end{array}$$

$$??2 = ???? ?$$

$$??1$$

$$??2 = ???? ?$$

$$????$$

$$\begin{array}{l} ??2 = ??1 \\ ??1 \end{array}$$

$$??2$$

COMBINACIÓN DE

10

SECUENCIAS

