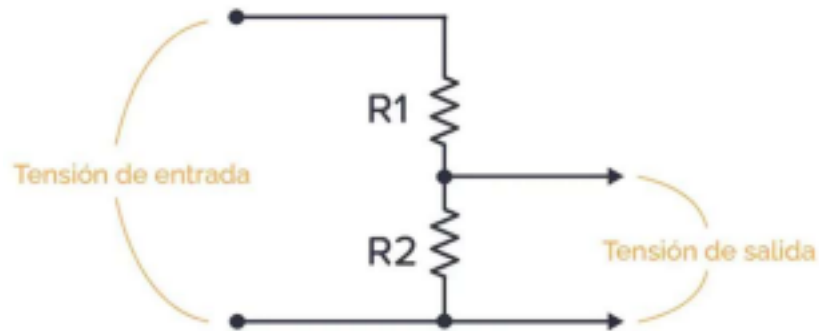




TEMA 3

CÁLCULOS CIRCUITOS MIXTOS

$$\begin{aligned} \underbrace{V_1 + V_2}_{V_1 + V_2} &= \underbrace{V_1 + V_2}_{V_1 + V_2} = \underbrace{V_1 + V_2}_{V_1 + V_2} \Rightarrow \underbrace{V_1 + V_2}_{V_1 + V_2} = \underbrace{V_1 + V_2}_{V_1 + V_2} \\ \underbrace{V_1 + V_2}_{V_1 + V_2} &= \underbrace{V_1 + V_2}_{V_1 + V_2} \Rightarrow \underbrace{V_1 + V_2}_{V_1 + V_2} = \underbrace{V_1 + V_2}_{V_1 + V_2} \end{aligned}$$



$$V_{in} = V_{R1} + V_{R2}$$

$$V_{in} = V_{R1} + V_{R2} \Rightarrow V_{R1} = V_{in} - V_{R2}$$

$$V_{R2} =$$

$$V_{R2} \Rightarrow V_{R1}$$


$$V_{R2} + 1$$

$$V_{R1} = \frac{(220V - 12V)}{2}$$

$$V_{R2} = V_{R1}$$

Determine los voltajes entre los siguientes puntos en el divisor de voltaje del circuito.

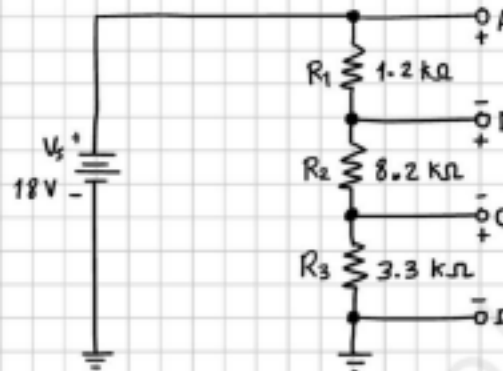- (a) A a B
- (b) A a C
- (c) B a C
- (d) B a D
- (e) C a D



$$V_{AB} =$$

$$\frac{10\Omega}{V1} = 20,8 \text{ } \diamond \diamond \text{ } \diamond \diamond \text{ } \underline{\underline{2}} = \text{ } \diamond \diamond \text{ } \diamond \diamond \text{ } 2 \text{ } \diamond \diamond = 12 \text{ } \diamond \diamond$$

$$\text{ } \diamond \diamond \text{ } 2 \text{ } \underline{\underline{1}} \text{ } \Rightarrow \text{ } \diamond \diamond \text{ } 1$$

$$V_t = 220\text{v}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{Z_2}{Z_1} \text{ Desarrollo Sencillo}$$

$$V_2 = 12\text{v} \quad 20,8 \frac{\text{V}}{\text{V}} = 0,576\Omega$$

Desarrollo matemático

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{Z_2}{Z_1}$$

$$\frac{V_2}{V_1}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{Z_2}{Z_1}$$

$$\frac{V_2}{V_1}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{Z_2}{Z_1}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{Z_2}{Z_1}$$


$$\frac{V_2}{V_1}$$

$$\frac{V_2}{V_1}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{Z_2}{Z_1}$$




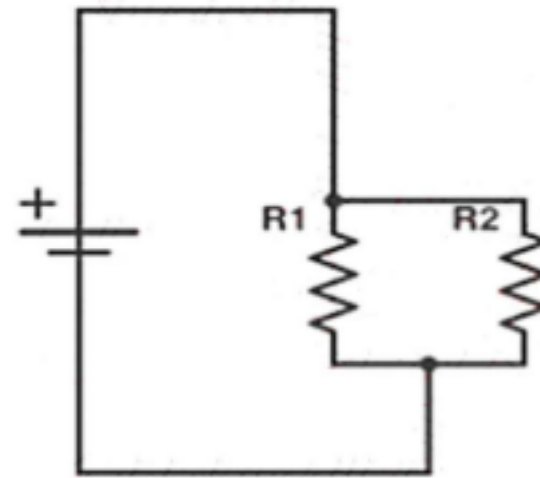Circuito con Resistencias en Paralelo: ¿Cuál es la corriente total que pasa a través de la batería en el siguiente circuito eléctrico? $R_1 = 1\ \Omega$; $R_2 = 20\ \Omega$; $V = 25V$



1


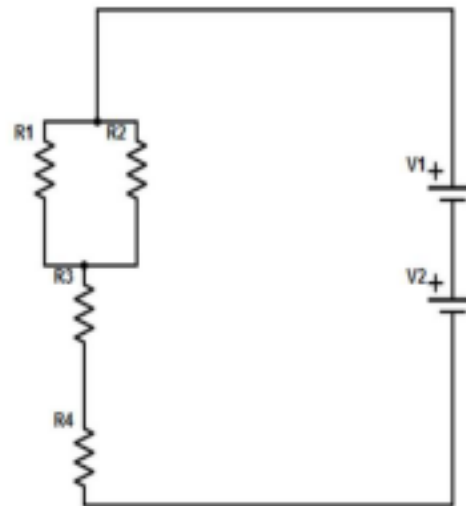
$V_{total} = 4.5V$, $R_1 = 3\Omega$, $R_2 = 6\Omega$, $R_3 = 3\Omega$, $R_4 = 3\Omega$.




Circuito Mixto: Dado el siguiente circuito, encuentre la corriente a través de la resistencia "R3".


Datos:

COMBINACIÓN DE 13 SECUENCIAS

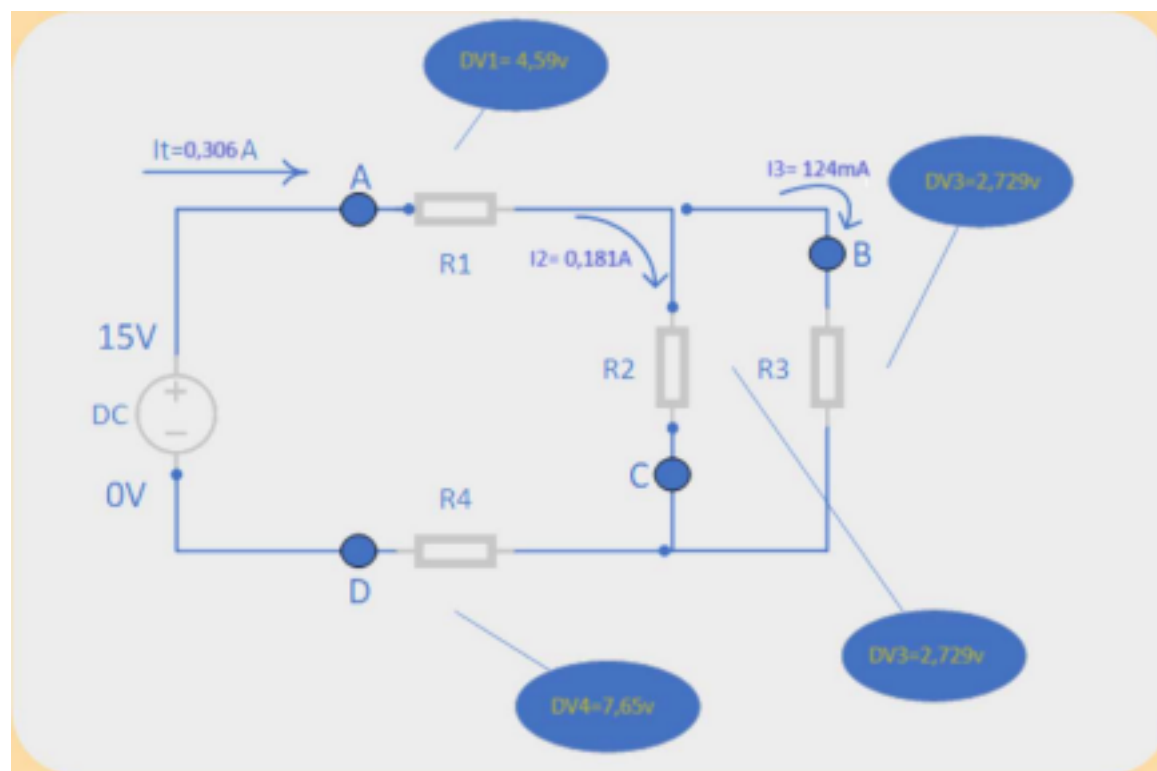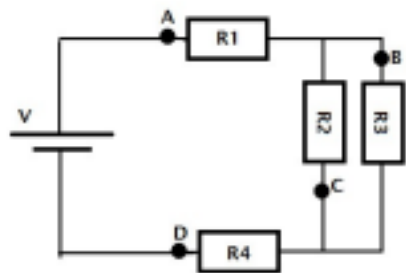


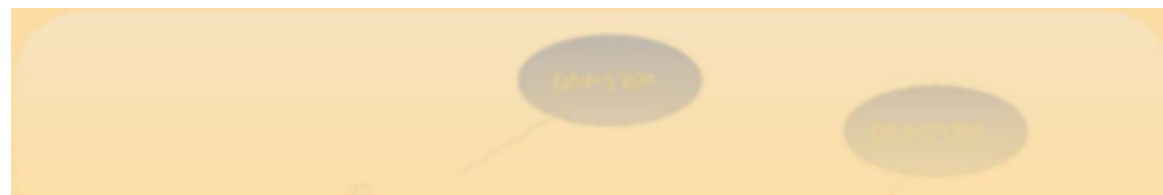


R1	15 Ω
R2	15 Ω
R3	22 Ω
R4	25 Ω
V	15 V

 

V1=27v V2= 16v

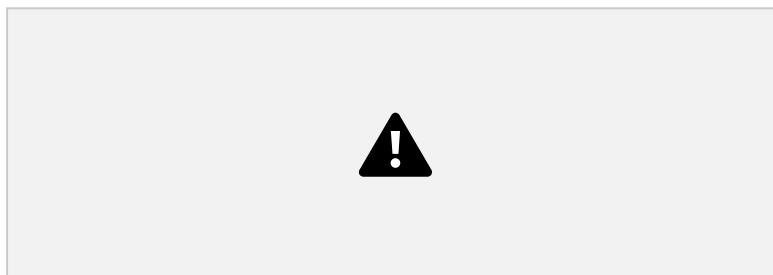


V1=25v V2= 12vR1:7.5K▶R2=4 K▶

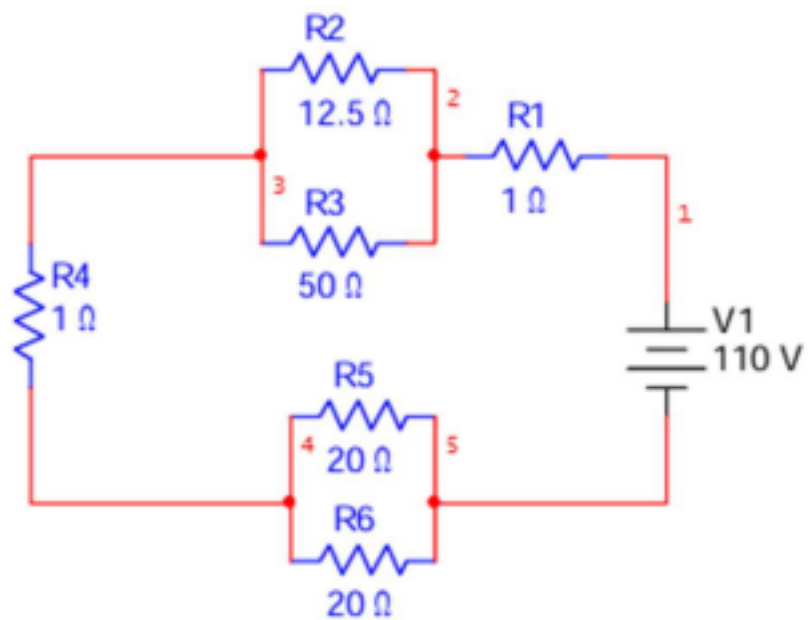

14

R1:8,5K► R2=5 K► R3=10K► R4=18K►

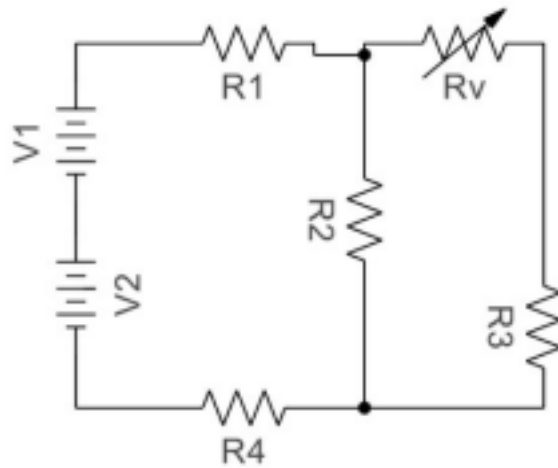

$R_3 = 8\text{K}$ $R_4 = 2\text{K}$ $R_{p1} = ??\text{K}$ $I_2 = 1,5\text{mA}$

$R_5 = 35\text{K}$ $R_6 = 15\text{K}$ $R_7 = 38\text{K}$ $I_t = ?$ $I_2 = ??$ $I_5 = ??$

$V_7 = ??$

•Que valor debe tener el potenciómetro para que en el amperímetro circulen 1,5mA en la resistencia 2. Resuelve el resto de las consignas.

RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS COMPLEJOS





Leyes de
Kirchoff

*Nodo

KIRCHOFF

*Malla

*Rama

$$V_1 - V_1 * R_1 + \underline{-V_2} - V_1 * R_2 = 0 \quad V_1 - V_2 = \underline{R_1 * V_1} + R_1 * V_2$$



$$V_1 - V_2 = \underline{R_1 * (V_1 + V_2)}$$

Un banco de 4 baterías en serie para un sistema de emergencia de 48V. Al activarse, el equipo de comunicación se apaga por "bajo voltaje", aunque las baterías marcan > 48V en reposo.

18

Método de Superposición



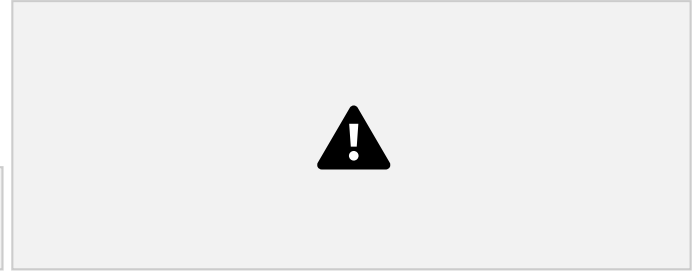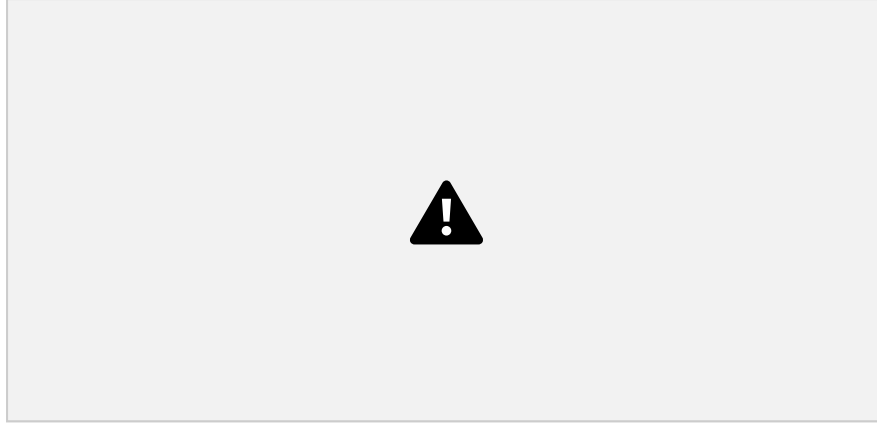





Método de Mallas












Método de Tensiones
de Nudo

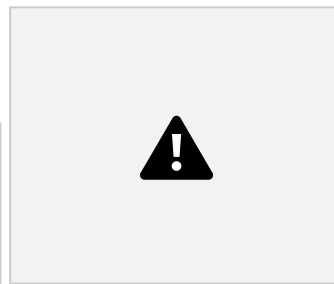

2 Método de Mallas

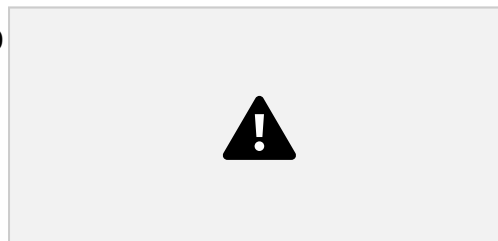

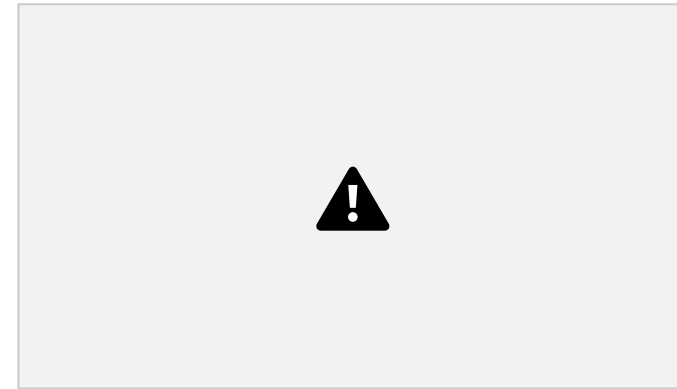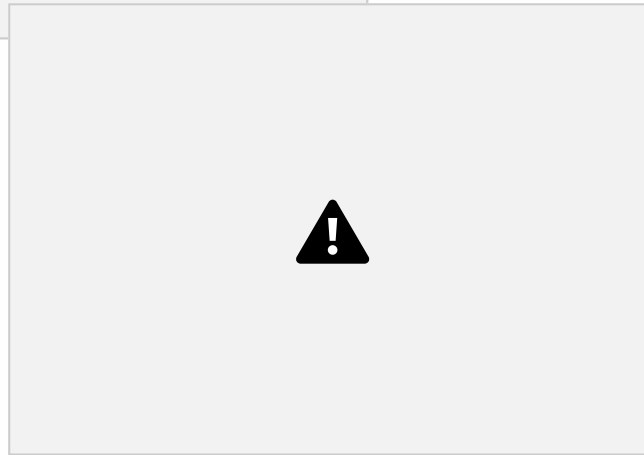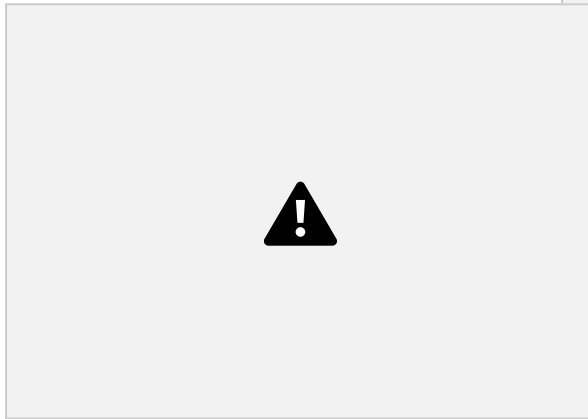 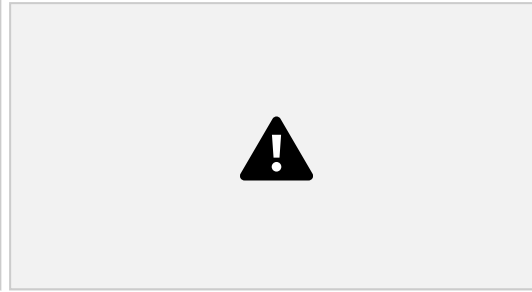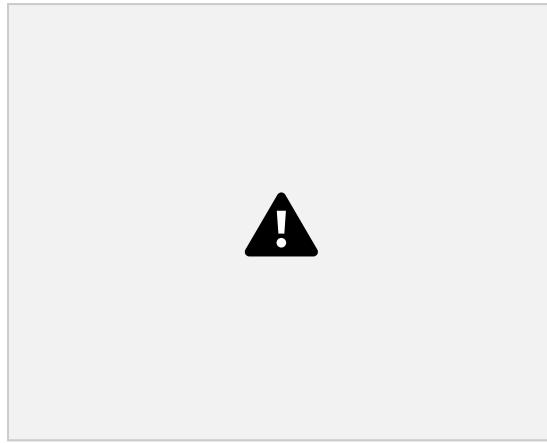 

 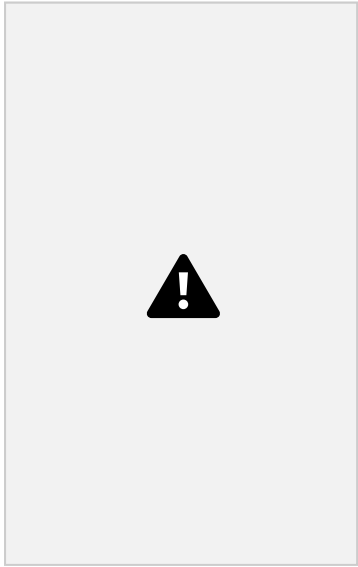



Vth se determina considerando sin la

RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS COMPLEJOS. 20

-Para calcular R_{th} , las fuentes de tensión deben estar en CC, y las de corriente abiertas.

carga (R_l) de tal manera se piensa de forma independiente.

$R_N = R_{th}$
 $I_{NORTON} =$

